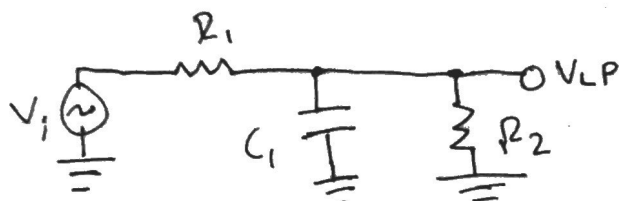


325 lab

Lab #1

Calculations

1)



$$H_{LP}(s) = \frac{V_{LP}(s)}{V_i} = K_L \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_L}}$$

$$\frac{\frac{R_2}{C_1 s}}{R_2 + \frac{1}{C_1 s}} = \frac{R_2}{C_1 R_2 s + 1} \quad \frac{V_{LP}}{V_i} = \frac{\frac{R_2}{C_1 R_2 s + 1}}{\frac{R_2}{C_1 R_2 s + 1} + R_1} = \frac{\frac{R_2}{C_1 R_2 s + 1}}{\frac{R_2 + R_1 + C_1 R_2 R_1 s}{C_1 R_2 s + 1}}$$

$$= \frac{R_2}{R_2 + R_1 + C_1 R_1 R_2 s} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + s C_1 R_1} = \frac{1}{\left[\frac{R_1}{R_2} + 1 \right] + R_1 C_1 s}$$

$$= \frac{1}{\left[\frac{R_1}{R_2} + 1 \right] \left[1 + \frac{R_1 C_1 s}{\frac{R_1}{R_2} + 1} \right]}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_L} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \frac{R_1 C_1}{R_1 C_1}}$$


~~$K_L = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_L}}$~~

$$K_L = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_L}}$$

$$\omega_L = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1}$$

$$K_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

1)

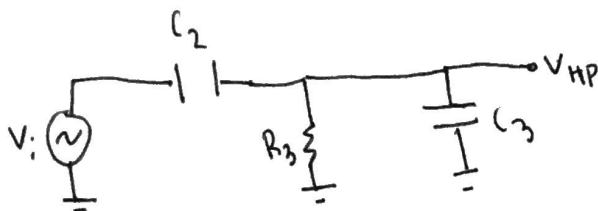

$$H_{HP}(s) = \frac{V_{HP}(s)}{V_i} = K_H \frac{s}{s + \omega_H}$$

$$\frac{\frac{1}{C_3 s} R_3}{R_3 + \frac{1}{C_3 s}} = \frac{R_3}{R_3 C_3 s + 1}$$

$$\frac{V_{HP}}{V_i} = \frac{\frac{R_3}{R_3 C_3 s + 1}}{\frac{1}{C_2 s} + \frac{R_3}{R_3 C_3 s + 1}} = \frac{R_3}{R_3 C_3 s + 1 + R_3 C_2 s}$$

$$\frac{R_3 C_2 s}{R_3 C_3 s + 1 + R_3 C_2 s} = \frac{s R_3 C_2}{s \left(\frac{C_3}{C_2} + 1 \right) + \frac{1}{R_3 C_2}} = \frac{s}{s \left[\frac{C_3}{C_2} + 1 \right] + \frac{1}{R_3 C_2}}$$

$$= \frac{1}{\frac{C_3}{C_2} + 1} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_3 C_2}} \cdot \frac{1}{\frac{C_3}{C_2} + 1} = \frac{C_2}{C_3 + C_2} \left[\frac{s}{s + \frac{C_2}{R_3 C_2 (C_3 + C_2)}} \right]$$

where $K_H = \frac{C_2}{C_3 + C_2}$

$$\omega_H = \frac{C_2}{R_3 C_2 (C_3 + C_2)}$$

2)

$$K_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = K_H = \frac{C_2}{C_3 + C_2} = .5$$

$$W_L = \frac{\frac{R_1}{R_1} + 1}{R_1 C_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} \quad W_H = \frac{1}{R_3 (C_3 + C_2)}$$

$$W = 2\pi f \quad f_L = f_H = 5 \text{ kHz}$$

$$W_L = W_H = 2\pi(5000) = 10000 \text{ rad/s}$$

~~$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$~~

$$R_1 = R_2 = 1 \Omega$$

~~$$W_L = \frac{1 + 1000}{(1000)(1000)C_1} = 10000 \text{ rad/s}$$~~
~~$$10000 \text{ rad/s} = \frac{2}{1000000 C_1}$$~~

$$\frac{1+1}{C_1} = 10000 \text{ rad/s}$$

$$C_1 = 6.366 \text{ E-5}$$

$$\frac{C_2}{C_3 + C_2} = .5 \quad 2C_2 = C_3 + C_2$$

$$C_2 = C_3$$





$$W_H = \frac{1}{(1)(C_3 + C_2)} = 10000 \text{ rad/s}$$

$$R_3 = 1 \Omega$$

$$\rightarrow (1)(C_3 + C_2)$$

$$C_3 = C_2 = 1.5915 \text{ E-5}$$

3)

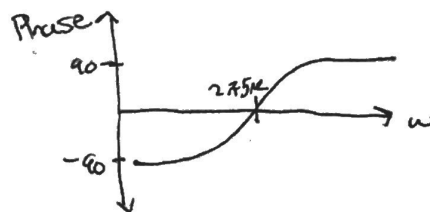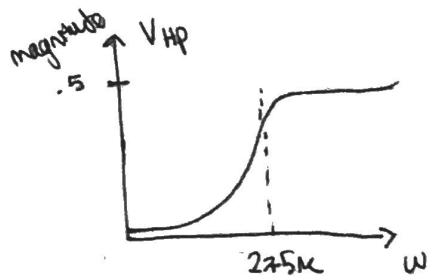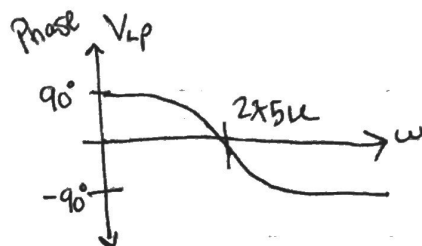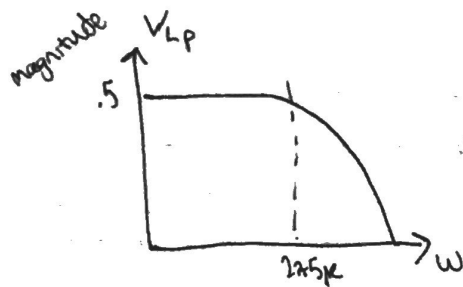

4) $V_i(t) = .4 \sin(2\pi 4000t)$, $\omega = 2\pi 4000t$

~~$V_{LP}(s)$~~ $V_{LP} = .5 \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi 5k}}$

$$|H(j\omega)| = (.5) \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi 4000}{2\pi 5000}\right)^2}} = \boxed{.3904}$$

$$\angle H(j\omega) = \text{~~tan~~tan}^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) = \boxed{-.6747}$$

$$V_o(t) = .1561 \sin(2\pi 4000t - .6747)$$

$$|H(j\omega)| = (.5) \frac{j\omega}{j\omega + 2\pi 5k} (.4 \sin(2\pi 4000t))$$

$$\frac{.5 j^4}{5 + j^4} (.4 \sin(2\pi 4k)) = \frac{2e^{j90}}{6.402e^{j56.3}} (.4 \sin(2\pi 4k))$$

$$V_{out} = .125 \sin(2\pi 4k - .8962)$$

$$5) \quad v_i = .3 \sin(2\pi 6000t)$$

$$|H(j\omega)| = .5 \frac{1}{\sqrt{1 + (6/5)^2}} = ~~.32005~~ .32005$$

$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1}(6/5) = -.87$$

$$v_o(t) = .096 \sin(2\pi 6000t - .87)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{.5j^6}{5+j^6} .3 \sin(2\pi 6000t) = \frac{j^3}{5+j^6} .3 \sin(2\pi 6000t)$$

$$\frac{3e^{j90}}{7.8e^{j56.19}} .3 \sin(2\pi 6000t) = .11523 \sin(2\pi 6000t - .69473)$$