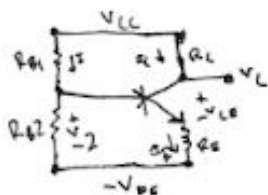


Calculations

Pre lab 7 Calculations

Jason Gilman
126006979

1) NPN



$$V_2 \geq \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{CC} + V_{EE})$$

$$I_C = \frac{V_2 - .7}{R_E}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_{R_{B1}} = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_1}{I_C} = \frac{5 - 3.5}{.001} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = \frac{2}{.00101} = 1.98 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{.001}{106} = .01 \text{ mA}$$

$$V_2 = .7 + 2 = 2.7 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 3.5 \text{ V} - 1.5 \text{ V} = 2 \text{ V}$$


$$V_1 = 5 - 2.7 = 2.3 \text{ V}$$

$$I_E = .01 + 1 = 1.01 \text{ mA}$$

$$R_{B1} = 23 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = 2.7 \text{ k}\Omega$$

PNP

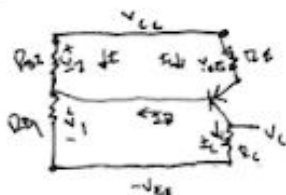

$$R_{B2} = \frac{2.7}{.001} = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{2.7}{.001} = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = .01 \text{ mA}$$

$$I_E = 1.01 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5 - 1.5 - 1.5 = 2 \text{ V}$$

$$R_E = 2 / 1.01 \text{ mA} = 1.98 \text{ k}\Omega$$


$$V_2 = .7 + 2 = 2.7 \text{ V}$$

$$V_1 = 5 - 2.7 = 2.3 \text{ V}$$

$$I = 2 - 1.01 = .99 \text{ mA}$$

2)

NPN

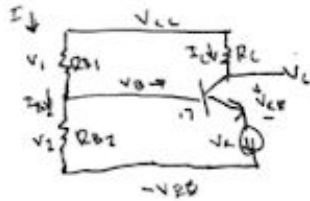

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_C = 0$$

$$-5 + 1.002 R_C + 3.5 = 0$$

$$R_C = \frac{1.5}{1.002} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{2 \text{ mA}}{100} = 20 \text{ }\mu\text{A}$$

$$R_2 = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{2.7 - 1.7}{2.020 \text{ mA}}$$

$$R_3 = 891.08 \Omega$$

$$I_E = 2 \text{ mA} + 20 \text{ }\mu\text{A} = 2.020 \text{ mA}$$

$$V_E = 1.9 \text{ V}$$

$$V_2 = 1.7 + 1.5 \text{ V} = 2.2 \text{ V}$$

$$V_C = 3.5 - 1.5 = 2 \text{ V}$$

$$V_1 = 2.9 \text{ V}$$

$$I_{\text{supply}} = I_{E_{\text{sat}}} - 2 \text{ mA} = 3 \text{ mA}$$


$$R_{B1} = \frac{2.9}{1.003} = 2.9 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{2.2}{2.42 \text{ mA}} = 91 \text{ }\Omega$$

$$I_{B2} = I_E - I_D = 2.5 \text{ mA} - 20 \text{ }\mu\text{A} = 2.48 \text{ mA}$$

2)

PNP

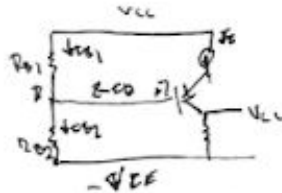

$$R_C = \frac{1.5}{1.002} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = I_C / \beta = \frac{2 \text{ mA}}{100} = 20 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_E = 2 \text{ mA} + 20 \text{ }\mu\text{A} = 2.020 \text{ mA}$$

$$V_{EC} = 5 - 1.5 - 1.5 = 2 \text{ V}$$


$$V_2 = 1.7 + 1.5 = 2.2 \text{ V}$$

$$V_1 = 2.9 \text{ V}$$


$$I_{\text{supply}} = I_E = 2.020 \text{ mA}$$




$$I_{B2} = 2.48 \text{ mA} \quad R_{B1} = 91 \text{ }\Omega \quad R_{B2} = 91 \text{ }\Omega$$

Simulations

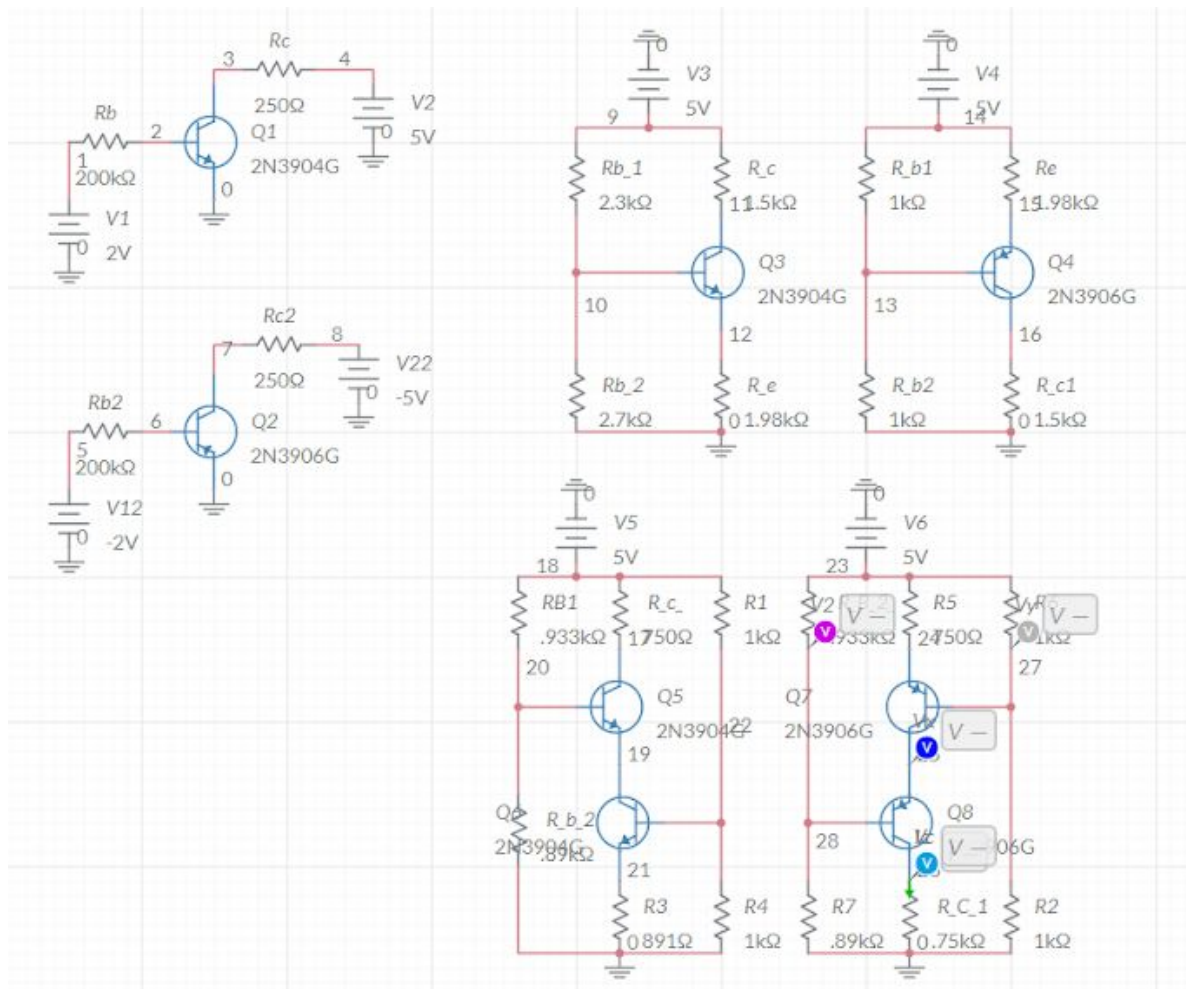



NPN BJT

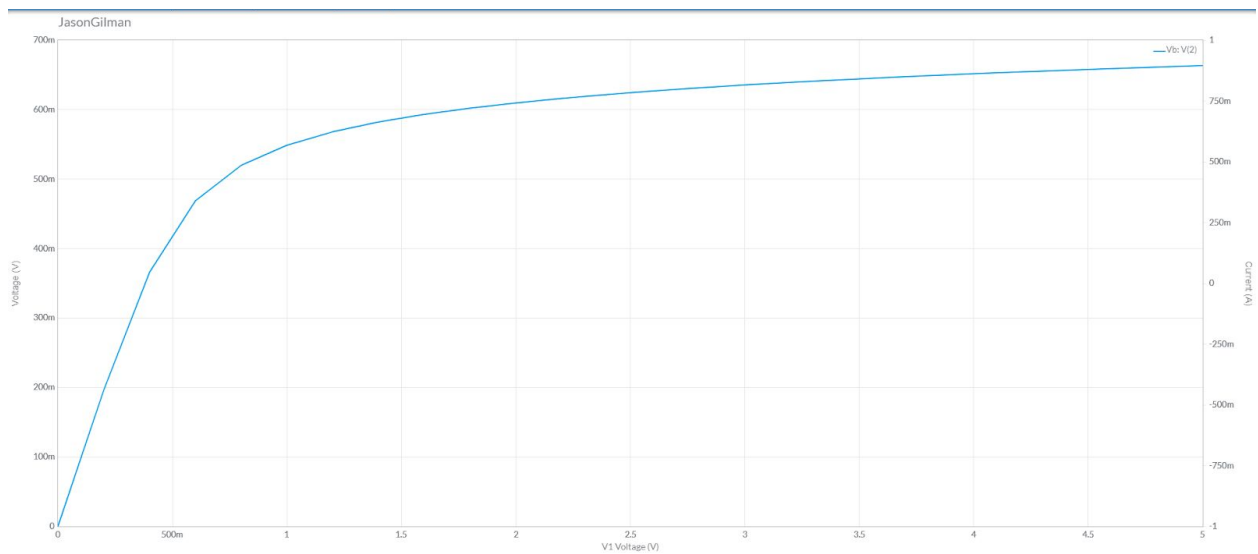

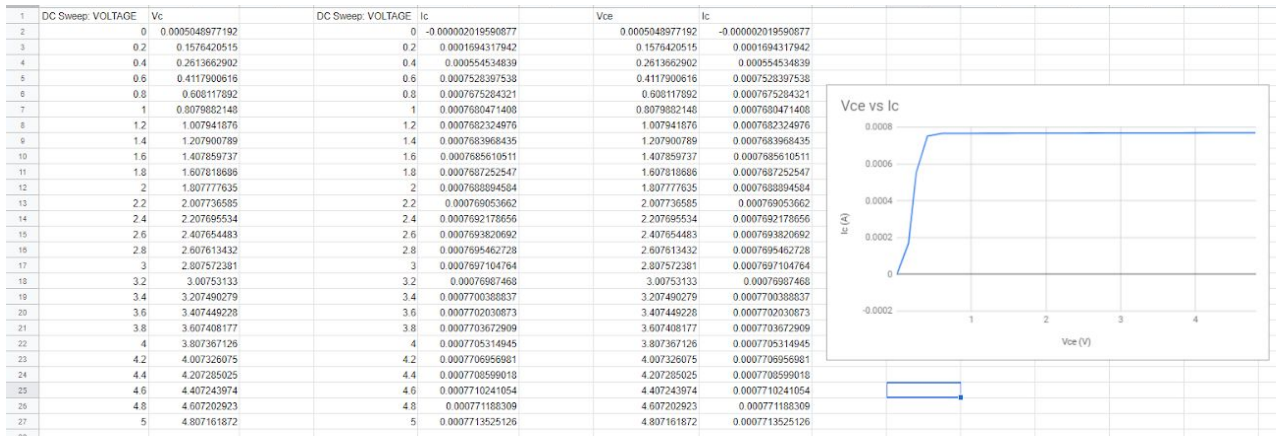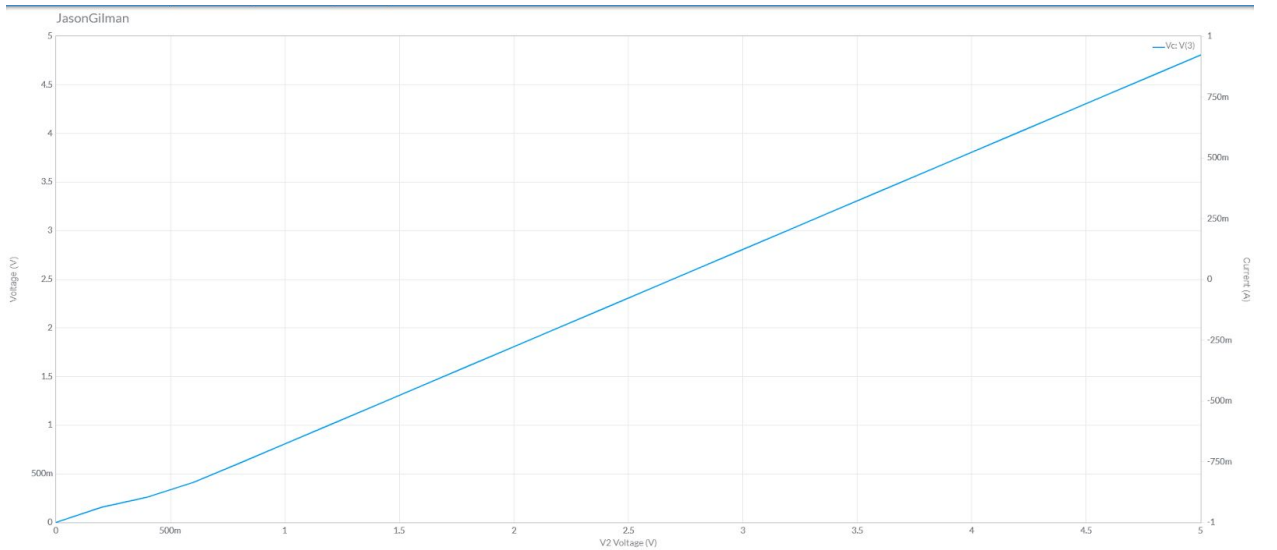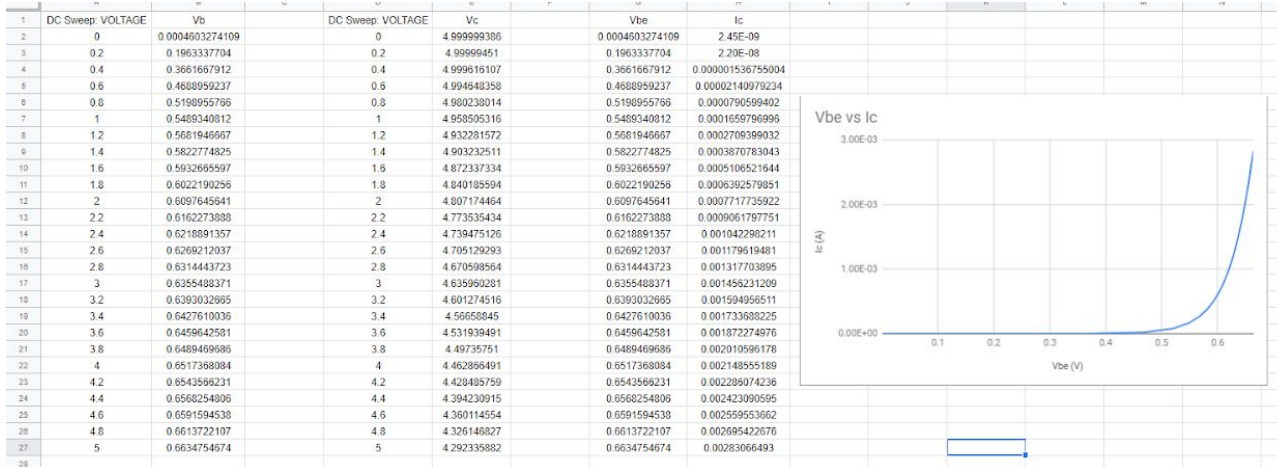

PNP BJT

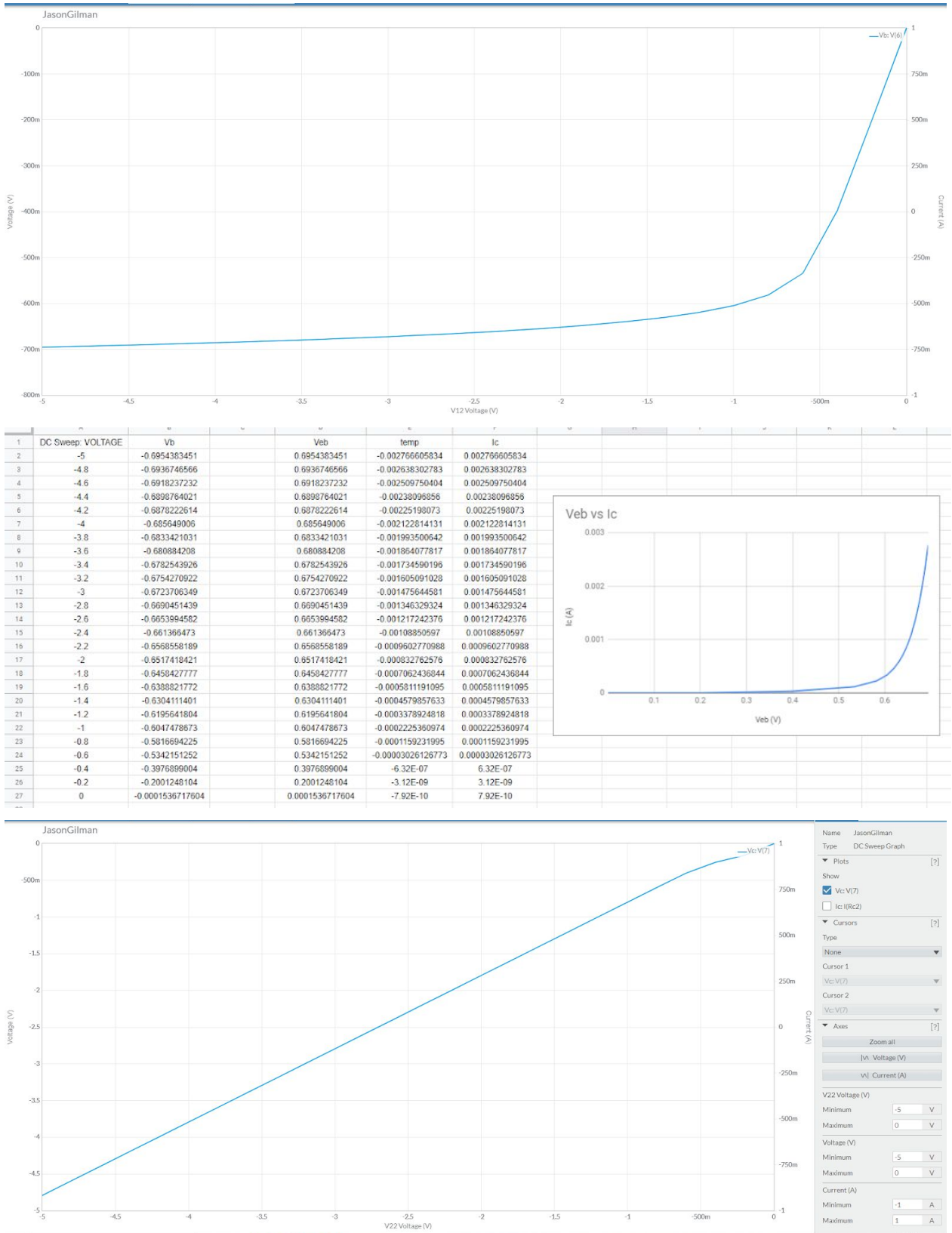

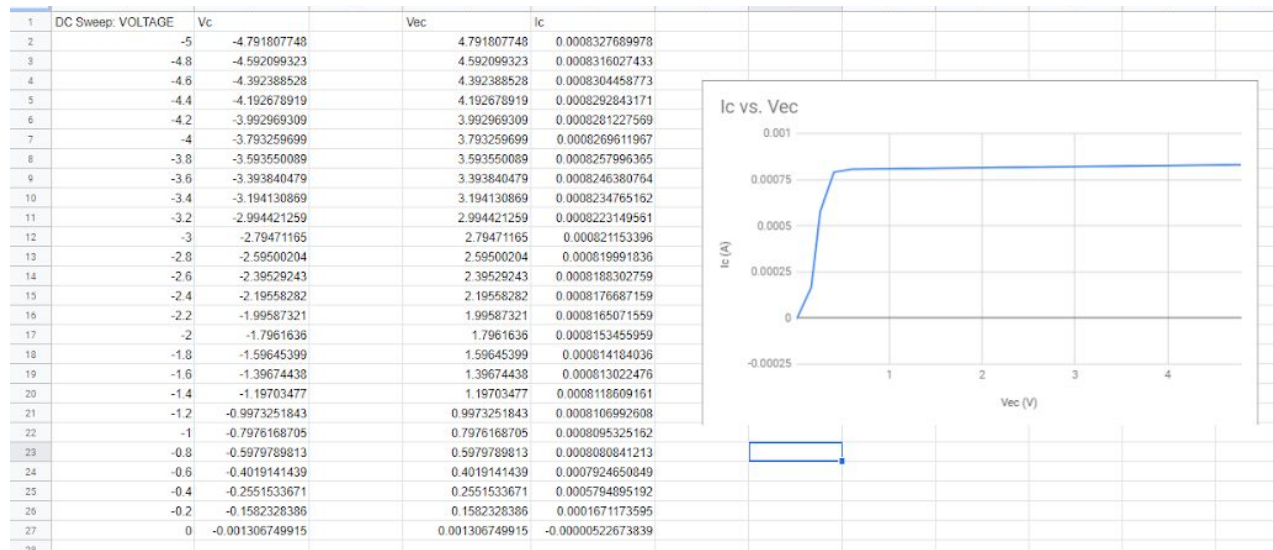

NPN Resistive DC Biasing

JasonGilman

Signal	Value
Vc: V(11)	3.4472V
Vre: V(12)	2.0672V
V2: V(10)	2.6890V
Ic: I(R_c)	1.0352mA

PNP Resistive DC Biasing

JasonGilman

Signal	Value
Vc: V(16)	1.3826V
Vre: V(15)	3.1599V
V2: V(13)	2.5038V
Ic: I(Q4:C)	921.76μA

NPN DC Biasing

JasonGilman

Signal	Value
Vc: V(17)	3.7322V
Vx: V(19)	1.7930V
V2: V(20)	2.4349V
Vy: V(22)	2.3803V
Ic: I(R_c)	1.6905mA

PNP DC Biasing

JasonGilman

Signal	Value
Vc: V(26)	1.6479V
Vx: V(25)	3.1367V
V2: V(28)	2.4490V
Vy: V(27)	2.5592V
Ic: I(Q8:C)	2.1972mA