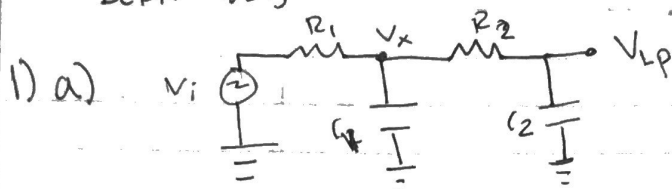


LAB #2

ECEN 325



$$V_x = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + C_1 s \right) = \frac{V_x}{R_2 (C_1 s + 1)} + \frac{V_i}{R_1}$$


$$H_{LP}(s) = \frac{V_{LP}(s)}{V_i} = \frac{V_o}{V_x} \times \frac{V_x}{V_i}$$

$$V_x = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + C_1 s - \frac{1}{R_2 (C_1 s + 1)} \right) = \frac{V_i}{R_1}$$

$$V_o = V_x \frac{\frac{1}{C_2 s}}{\frac{1}{C_2 s} + R_2} = \frac{1}{R_2 (C_2 s + 1)} V_x$$

$$\frac{V_x}{V_i} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + R_1 C_1 s - \frac{R_1}{R_2 (C_1 s + 1)}} = \frac{1}{(C_1 s + 1) + \frac{R_1}{R_2} (C_1 s + 1) + R_1 C_1 s}$$
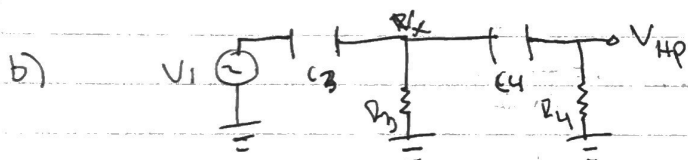
$$H_{LP} = \frac{1}{(R_1 R_1 C_2 C_1) s^2 + (R_1 C_1 + R_2 (C_2 + R_1 C_2)) s + 1}$$




$$V_o = \frac{R_4}{R_4 + \frac{1}{C_4 s}} V_x$$

$$V_x (C_4 s + C_3 s + \frac{1}{R_3}) = C_4 s V_o + C_3 s V_i = \frac{R_4 C_4 C_3 s^2}{R_4 C_4 s + 1} V_x + C_3 s V_i$$

$$V_x (C_4 s + C_3 s + \frac{1}{R_3} - \frac{R_4 C_4 C_3 s^2}{R_4 C_4 s + 1}) = V_i C_3 s$$

$$\frac{V_x}{V_i} = \frac{C_3 s (C_4 R_4 s + 1)}{C_4 s + C_3 (C_4 R_4 s^2 + C_3 s + \frac{R_4 C_4 s}{R_3} + \frac{1}{R_3})}$$
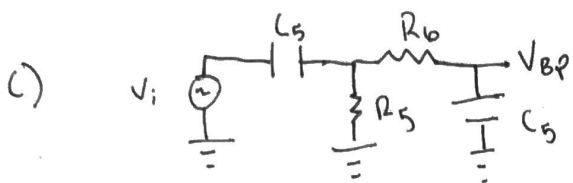
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_3 R_4 C_3 C_4 s^2}{s^2 [R_3 R_4 (C_3 C_4) + s (R_3 C_3 + R_3 C_4 + R_4 C_4) + 1]} = H_{HP}$$



$$V_o = \frac{\frac{1}{C_5 s} V_x}{R_b + \frac{1}{C_5 s}} = \frac{V_x}{R_b C_5 s + 1}$$

$$V_x = \left(\frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_5} + C_5 s \right) V_o = V_o / R_b + C_5 s V_i = \frac{V_x}{R_b R_5 C_5 s + R_b} + C_5 s V_i$$

$$\frac{V_x}{V_i} = \frac{C_5 s R_b R_5 C_5 s + 1}{R_b C_5 s + \frac{R_b^2 C_5 s}{R_5} + \frac{R_b}{R_5} + s^2 R_b^2 C_5 C_5 + s R_b C_5}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_b C_5 s}{s^2 (R_b R_5 C_5 C_5) + s (R_b R_5 C_5 + C_5 + C_5) + 1} = H_{BP}$$

2) a)

$$H_{LP} = \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi f_1}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi f_2}}$$

$$f_1 = 4 \text{ kHz} \\ f_2 = 8 \text{ kHz}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi (4\text{kHz})}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi (8\text{kHz})}}$$

$$4000 = \frac{1}{R_1 C_1 2\pi}$$

$$R_1 C_1 = \frac{1}{20000\pi}$$

$$R_2 C_2 = \frac{1}{16000\pi}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 1000 \Omega \\ C_1 &= 40 \text{ nF} \\ R_2 &= 1000 \Omega \\ C_2 &= 20 \text{ nF} \end{aligned}$$

$$b) H_{HP} = \frac{s}{s + 2\pi f_3} \cdot \frac{s}{s + 2\pi f_4} \quad f_3 = 4 \mu\text{Hz} \quad f_4 = 8 \mu\text{Hz}$$

$$= \frac{s}{s + 8 \mu\text{Hz}} \cdot \frac{s}{s + 16 \mu\text{Hz}}$$

$$R_3 C_3 = \frac{1}{8000 \pi}$$

$$R_4 C_4 = \frac{1}{16000 \pi}$$

~~$$R_3 = 1000 \Omega$$~~

$$R_3 = 1000 \Omega$$

$$C_3 = 40 \text{ nF}$$

$$R_4 = 1000 \Omega$$

$$C_4 = 20 \text{ nF}$$

$$c) H_{BP} = \frac{s}{s + 2\pi f_5} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi f_6}}, \quad f_5 = 4 \mu\text{Hz} \quad f_6 = 8 \mu\text{Hz}$$

$$R_5 C_5 = \frac{1}{8 \mu\text{Hz}}$$

$$R_6 C_6 = \frac{1}{16 \mu\text{Hz}}$$



$$R_5 = 1000 \Omega$$

$$C_5 = 40 \text{ nF}$$



$$R_6 = 100 \mu\Omega$$

$$C_6 = 20 \text{ nF}$$

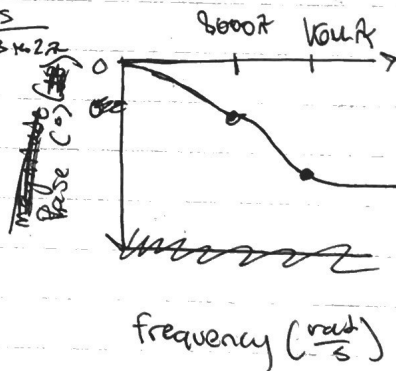
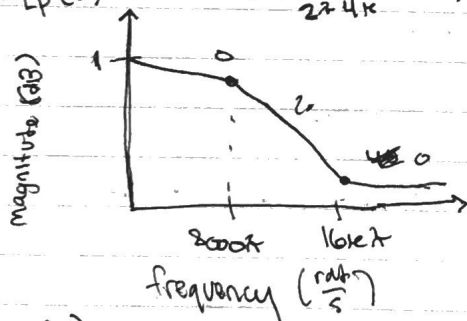
$$3) H_{LP}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi 4 \mu\text{Hz}}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi 8 \mu\text{Hz}}}$$



$$H_{HP}(s)$$

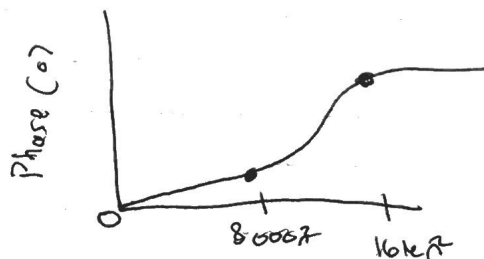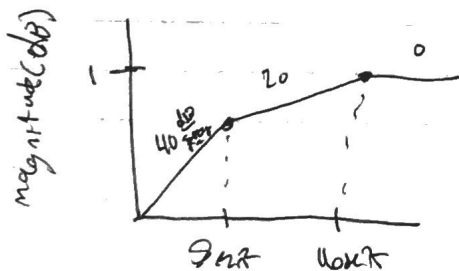

$H_{BP}(s)$

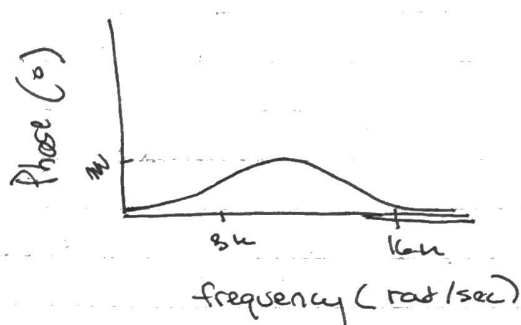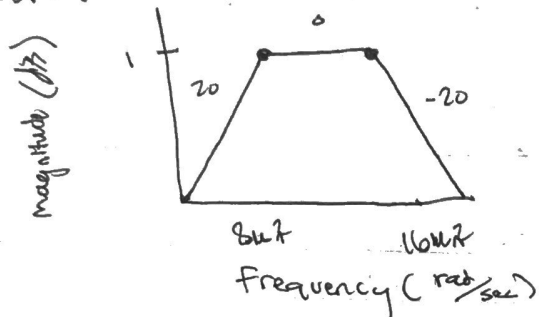

4)

$$|H(\omega)|_{LP} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (6/4)^2}} = .554 \quad \text{① } 4 \mu H_z$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1^2 + (6/8)^2}} = .8 \quad \text{② } 8 \mu H_z$$

$$.554 \cdot .8 = \boxed{.4432}$$

$$\phi_{LP} = -\tan^{-1}\left(\frac{6}{4}\right) + -\tan^{-1}\left(\frac{6}{8}\right) = -1.62 \text{ rad}$$

$$V_{LP}(t) = .2216 \sin(2\pi(6000t - 1.62 \text{ rad}))$$

$$H(\omega)_{HP} = \frac{6/4}{\sqrt{1^2 + (6/4)^2}} \times \frac{6/8}{\sqrt{1^2 + (6/8)^2}} = .499$$

$$\phi_{HP} = -\tan^{-1}\left(\frac{6}{4}\right) + -\tan^{-1}\left(\frac{6}{8}\right) = -.92 + -.64$$

$$V_{HP} = .2495 \sin(2\pi(6000t - 1.62 \text{ rad}))$$

$$|H(\omega)| = \frac{6/4}{\sqrt{1 + (6/4)^2}} \times \frac{1}{\sqrt{1 + (6/8)^2}} = .6656$$

$$V_{BP} = .3728 \sin(2\pi(6000t - 1.62 \text{ rad}))$$